

TECHNOLOGIE Collège J.F. Oeben		Projet Robotique	
3ème	Projet	Câblage des composants sur la carte programmable. et Assemblage des composants sur le châssis.	

Voici le schéma de câblage électrique pour les composants suivants :

- Carte programmable
 - Servomoteur
 - Microrupteur
 - Coupleur de piles
- Interrupteur (Inverseur à glissière)

